

Name: Navroop Chahal UCID: 30045291

Truth table

#	Input				Output			
	x_1	x_2	x_3	x_4	y_1	y_2	y_3	y_4
0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1
2	1	0	0	1	0	0	1	0
3	0	1	0	1	0	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	1
6	1	0	1	1	0	1	1	0
7	1	1	1	1	0	1	1	1
8	1	1	1	0	1	0	0	0

y_1

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

$$y_1 = x_1 x_2 x_3 x_4'$$

y_2

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$y_2 = x_1' x_2 x_3 + x_1 x_3 x_4$$

Y_3

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

$$Y_3 = x_1 x_2' x_4 + x_1' x_2 x_3' x_4 + x_1 x_2 x_3 x_4$$

Y_4

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$$Y_4 = x_2 x_4$$